

Eletrônica Digital Moderna e VHDL

Volnei A. Pedroni, Elsevier, 2010



Tradução (com revisão, atualização e ampliação) de
Digital Electronics and Design with VHDL
Elsevier / Morgan Kaufmann, USA, 2008

Soluções dos Exercícios Ímpares dos Capítulos 1-5

Capítulo 2: Representações Binárias

Exercício 2.1. Número de palavras de código

a) $C_8^3 = 8!/(3!5!) = 56$

b) $C_8^0 = 1$, $C_8^1 = 8$, $C_8^2 = 28$, $C_8^3 = 56$, $C_8^4 = 70$, $C_8^5 = 56$, $C_8^6 = 28$, $C_8^7 = 8$, $C_8^8 = 1$

O valor é máximo quando metade ($N/2$) dos bits são altos e metade são baixos. Se N for ímpar, o valor máximo será o mesmo com $N/2$ arredondado para cima ou para baixo.

Exercício 2.3. Conversão de binário para decimal #2

a) $1000\ 1001_b = 2^7 + 2^3 + 2^0 = 137_d$

b) $1000\ 1111\ 0000_b = 2^{11} + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 = 2288_d$

c) $0010\ 1000\ 0000\ 0001_b = 2^{13} + 2^{11} + 2^0 = 10241_d$

Exercício 2.5. Conversão de binário para hexadecimal #2

a) $100\ 1110_b = 4E_h$

b) $0011\ 1111\ 0010_b = 3F2_h$

c) $1\ 1111\ 1010\ 0001\ 1001_b = 1FA19_h$

Exercício 2.7. Conversão de decimal para binário #2

a) $63 \rightarrow 6$, $64 \rightarrow 7$, $512 \rightarrow 10$, $2007 \rightarrow 11$, $99999 \rightarrow 17$

b) $63_d = 11\ 1111_b$, $64_d = 100\ 0000_b$, $512_d = 10\ 0000\ 0000_b$, $2007_d = 111\ 1101\ 0111_b$, $99.999_d = 1\ 1000\ 0110\ 1001\ 1111_b$

Exercício 2.9. Conversão de decimal para hexadecimal #2

$255_d = FF_h$, $256_d = 100_h$, $4096_d = 1000_h$, $12345_d = 3039_h$

Exercício 2.11. Conversão de hexadecimal para binário #2

$D_h = 1101_b$, $29C_h = 10\ 1001\ 1100_b$, $F000_h = 1111\ 0000\ 0000\ 0000_b$, $13FF_h = 1\ 0011\ 1111\ 1111_b$

Exercício 2.13. Conversão de hexadecimal para decimal #2

$AA_h = 170_d$, $990_h = 2448_d$, $7001_h = 28673_d$, $FF007_h = 1044487_d$

Exercício 2.15. Conversão de decimal para octal

$3_d = 3_{oct}$, $77_d = 115_{oct}$, $111_d = 157_{oct}$, $2222_d = 4256_{oct}$

Exercício 2.17. Conversão de decimal para BCD #2

$03_d = 0000\ 0011_{BCD}$

$65_d = 0110\ 0101_{BCD}$

$900_d = 1001\ 0000\ 0000_{BCD}$

$7890_d = 0111\ 1000\ 1001\ 0000_{BCD}$

Exercício 2.19. Código gray #1

11111 → 11110 → 11100 → 11101 → 11001 → 11000 → 11010 → 11011 → 10011 → 10010 → 10000 → 10001 → 10101 → 10100 → 10110 → 10111 → 00111 → 00110 → 00100 → 00101 → 00001 → 00000 → 00010 → 00011 → 01011 → 01010 → 01000 → 01001 → 01101 → 01100 → 01110 → 01111

Exercício 2.21. Código one-hot

- a) 000001, 000010, 000100, 001000, 010000, 100000
- b) A distância de Hamming entre quaisquer duas palavras é constante e igual a 2.

Exercício 2.23. Faixa decimal #1

Bits	Sem sinal	Com sinal
6	0 a $2^6 - 1 = 0$ a 63	-2^5 a $2^5 - 1 = -32$ a 31
11	0 a $2^{12} - 1 = 0$ a 4.095	-2^{11} a $2^{11} - 1 = -2.048$ a 2.047
24	0 a $2^{24} - 1 = 0$ a 16.777.215	-2^{23} a $2^{23} - 1 = -8.388.608$ to 8.388.607

Exercício 2.25. Conversão de decimal para sinal-magnitude

Decimal	Sinal-magnitude
+3	000 0011
-3	100 0011
+31	001 1111
-31	101 1111
+48	011 0000
-48	111 0000

Exercício 2.27. Conversão de decimal para complemento de um

Decimal	Complemento de um
+3	000 0011
-3	111 1100
+31	001 1111
-31	110 0000
+48	011 0000
-48	100 1111

Exercício 2.29. Conversão de decimal para complemento de dois #1

Decimal	Complemento de dois
+3	000 0011
-3	111 1101
+31	001 1111
-31	110 0001
+48	011 0000
-48	101 0000

Exercício 2.31. Conversão de complemento de dois para decimal #1

- a) 010101 → 21
- b) 101010 → -22
- c) 0000 0001 → 1
- d) 1000 0001 → -127

Exercício 2.33. Representação por ponto flutuante

a) $0,75 = 1/4 + 1/2 = 3/4 = 11_b \cdot 2^{-2} = 1,1_b \cdot 2^{-1}$. Logo:

$$S = 0, F = 1000...00, E = e + 127 = 126 = 01111110$$

$$\square 2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \ 2^{-1} \ 2^{-2} \ 2^{-3} \ 2^{-4} \ \dots \ 2^{-22} \ 2^{-23}$$

0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	...	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---

b) $-2,625 = -(2 + 1/2 + 1/8) = -21/8 = -10101_b \cdot 2^{-3} = -1,0101_b \cdot 2^{-1}$. Logo:

$$S = 1, F = 010100...00, E = e + 127 = 128 = 10000000$$

$$\square 2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \ 2^{-1} \ 2^{-2} \ 2^{-3} \ 2^{-4} \ \dots \ 2^{-22} \ 2^{-23}$$

1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0...	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

c) $37/32 = 37 \cdot 2^{-5} = 100101_2 \cdot 2^{-5} = 1,00101_2 \cdot 2^0$. Logo:

$$S = 0, F = 001010...0, E = e + 127 = 127 = 01111111$$

$$\square 2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \ 2^{-1} \ 2^{-2} \ 2^{-3} \ 2^{-4} \ \dots \ 2^{-22} \ 2^{-23}$$

0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	...	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---

Exercício 2.35. Conversão de inteiro para ponto flutuante #1

a) $0,1875 = 3/16 = 11_b \cdot 2^{-4} = 1,1_b \cdot 2^{-3}$. Logo:

$$S = 0, F = 100...0, E = e + 127 = 124 = 01111100$$

b) $-0,185$. Resolução idem acima, trocando apenas o valor de S por 1 devido ao sinal negativo. Portanto:

$$S=1, F = 100...0, E = 01111100$$

c) $1 = 1_b \cdot 2^0$. Logo:

$$S = 0, F = 000...0, E = 127 = 01111111$$

d) $4,75 = 19/4 = 10011_b \cdot 2^{-2} = 1,0011_b \cdot 2^2$. Logo:

$$S = 0, F = 00110...0, E = e + 127 = 129 = 10000001$$

Exercício 2.37. Conversão de ponto flutuante para decimal #1

$$\text{Valor decimal} = (-1)^S (1 + F)^{E-127}$$

a) $(-1)^1 (1 + 2^{-23}) \cdot 2^{31-127} = -(1 + 2^{-23}) \cdot 2^{-96} (\approx -2^{-96})$

b) $(-1)^0 (1 + 2^{-1} + 2^{-2}) \cdot 2^{143-127} = 114,688$

Exercício 2.39. Código ASCII #1

$$\text{Hi!} = 1001000 \ 1101001 \ 0100001$$

Exercício 2.41. Código ASCII #3

$$1010110 \ 1001000 \ 1000100 \ 1001100 = \text{VHDL}$$

Exercício 2.43. Codificação Unicode UTF-8 #2

$$U_+0031, U_+0020, U_+1000, U_+0020, U_+020000 = 1 + 1 + 3 + 1 + 4 = 10$$

Exercício 2.45. Codificação Unicode UTF-16 #1

U_+00A1 :

$00A1_d = 161_d$, o qual requer dois bytes para sua representação: byte1 = $00_h = 00000000_b$, byte2 = $A1_h = 10100001_b$.

U_+050C :

$050C_d = 1292_d$, o qual requer dois bytes para sua representação: byte1 = $05_h = 00000101_b$, byte2 = $0C_h = 00001100_b$.

U_+F333 :

$F333_h = 62259_d$, o qual também requer dois bytes: byte1 = $F3_h = 11110011_b$, byte2 = $33_h = 00110011_b$.

U_+1234A_h :

$1234A_h = 74570_d$. Como esse ponto está na faixa de 65536 a 1M, ele requer quatro bytes. Observando que $01234A_h = 0000\ 0001\ 0010\ 0011\ 0100\ 1010_{BCD}$, obtém-se $bbbb = 00001$ e $aaaa\ aaaa\ aaaa\ aaaa = 0010\ 0011\ 0100\ 1010$. Então $c=b-1$ (truncado à esquerda) é $c=0000$. Portanto, $\text{byte1} = 1101\ 1000 = D8_h$, $\text{byte2} = 0000\ 1000 = 08_h$, $\text{byte3} = 1101\ 1111 = DF_h$, $\text{byte4} = 0100\ 1010 = 4A_h$.

Exercício 2.47. Codificação Unicode UTF-16 #3

U_{+002F} : $\text{byte1} = 00_h$, $\text{byte2} = 00_h$, $\text{byte3} = 00_h$, $\text{byte4} = 2F_h$

U_{+01FF} : $\text{byte1} = 00_h$, $\text{byte2} = 00_h$, $\text{byte3} = 01_h$, $\text{byte4} = FF_h$

U_{+11FF} : $\text{byte1} = 00_h$, $\text{byte2} = 00_h$, $\text{byte3} = 11_h$, $\text{byte4} = FF_h$

U_{+1111F} : $\text{byte1} = D8_h$, $\text{byte2} = 04_h$, $\text{byte3} = 9D_h$, $\text{byte4} = 1F_h$

Exercício 2.49. Codificação Unicode UTF-32 #2

Cada um tem 4 bytes; portanto, 20 bytes (160 bits).

Capítulo 3: Aritmética Binária

Exercício 3.1. Adição sem sinal #1

a) $0 \leq \text{entrada} \leq 2^5 - 1$ (ou seja, de 0 a 31)

$0 \leq \text{saída} \leq 2^5 - 1$ (também de 0 a 31)

b) $16 + 15 = 10000 + 01111 = 11111 = 31$ (correto)

c) $16 + 16 = 10000 + 10000 = 00000 = 0$ (incorreto)

Exercício 3.3. Adição sem sinal #3

a) $111101 + 000001 = 111110$ ($61 + 1 = 62 \rightarrow$ correto)

b) $111101 + 100001 = 011110$ ($61 + 33 = 30 \rightarrow$ incorreto)

c) $000001 + 100001 = 100010$ ($1 + 33 = 34 \rightarrow$ correto)

Exercício 3.4. Adição com sinal #1

a) $-16 \leq \text{entrada ou saída} \leq 15$

b) $-8 - 8 = "11000" + "11000" = "10000"$ ($= -16 \rightarrow$ correto)

c) $-8 - 9 = "11000" + "10111" = "01111"$ ($= 14 \rightarrow$ incorreto)

d) $8 - 9 = "01000" + "10111" = "11111"$ ($= -1 \rightarrow$ correto)

e) $8 + 8 = "01000" + "01000" = "00000"$ ($= 0 \rightarrow$ incorreto)

Exercício 3.5. Adição com sinal #2

a) $-2^4 \leq \text{entrada} \leq 2^4 - 1$ (ou seja, de -16 a 15)

$-2^5 \leq \text{saída} \leq 2^5 - 1$ (ou seja, de -32 a 31)

b) $11000 + 11000 = 110000$ ($-8 + -8 = -16 \rightarrow$ correto)

c) $11000 + 10111 = 101111$ ($-8 + -9 = -17 \rightarrow$ correto)

d) $01000 + 10111 = 111111$ ($8 + -9 = -1 \rightarrow$ correto)

e) $01000 + 01000 = 010000$ ($8 + 8 = 16 \rightarrow$ correto)

Exercício 3.7. Shift lógico #1

a) 00110

b) 11000

c) 01000

d) 11000

Exercício 3.9. Shift aritmético #1

- a) 11110
- b) 11111
- c) 01000
- d) 11111

Exercício 3.11. Shift circular #1

- a) 10101
- b) 01101
- c) 10100
- d) 01101

Exercício 3.13. Shift versus multiplicação sem sinal

- a) 001111 (=15) \rightarrow 011110 (=30, correto)
- b) 010001 (=17) \rightarrow 100010 (=34, correto)
- c) 110011 (=51) \rightarrow 100110 (=38, incorreto)

Há restrição quando o bit mais significativo é 1.

Exercício 3.15. Shift versus divisão sem sinal

- a) 001100 (=12) \rightarrow 000011 (=3, correto)
- b) 000110 (=6) \rightarrow 000001 (=1, correto, com arredondado para baixo)
- c) 111101 (=61) \rightarrow 001111 (=15, correto, com arredondado para baixo)

Não há restrições; apenas o resultado é arredondado para baixo.

Exercício 3.17. Multiplicação sem sinal #1

- a) Resultado (com 10 bits): 00110 11001 (=217)
- b) Resultado (com 10 bits): 00111 00000 (=224)

Exercício 3.19. Multiplicação com sinal #1

- a) Resultado (com 10 bits): 11101 01100 (= -84)
- b) Resultado (com 10 bits): 11100 00000 (= -128)

Exercício 3.21. Divisão sem sinal

- a) 31/7

$$\begin{array}{r} \text{Dividendo} \rightarrow 000011111 \quad | \quad 00111 \quad \leftarrow \text{Divisor (=7)} \\ (=31) \quad \quad \quad 00111 \quad \quad 00100 \quad \leftarrow \text{Quociente (=4)} \\ \underline{00000} \quad 11 \quad \leftarrow \text{Resto (=3; usa-se 5 bits)} \end{array}$$

- b) 16/4 \rightarrow Quociente = 00100, Resto = 00000

Exercício 3.23. Adição/subtração com ponto flutuante #1

- a) Para 1: $1 = 1_b \cdot 2^0$. Logo, $S = 0$, $F = 0\dots 0$, $E = 127 = 01111111$.

Para 0,875: $0,875 = 7/8 = 111_b \cdot 2^{-3} = 1,11_b \cdot 2^{-1}$. Logo, $S = 0$, $F = 1100\dots 00$, $E = e + 127 = 126 = 01111110$.

- b) $1 + 0,875 = 1_b \cdot 2^0 + 1,11_b \cdot 2^{-1} = 1_b \cdot 2^0 + 0,111_b \cdot 2^0 = 1,111_b \cdot 2^0$. Logo, $S = 0$, $F = 1110\dots 0$, $E = e + 127 = 127 = 01111111$.

- c) $-1 + 0,875 = -1_b \cdot 2^0 + 1,11_b \cdot 2^{-1} = -1_b \cdot 2^0 + 0,111_b \cdot 2^0$

Como um dos valores é negativo, ele deve sofrer complementação de dois, isto é, $-1 \rightarrow 1$. Da soma então resulta $1_b \cdot 2^0 + 0,111_b \cdot 2^0 = 1,111_b \cdot 2^0$ (inverte-se o bit de carry para obter o MSB da soma – ver caso 2 na seção 3.2). Como o resultado é negativo, complementação de dois é novamente necessária, $1,111_b \rightarrow 00,001_b$, levando a $-00,001_b \cdot 2^0 = -1 \cdot 2^{-3}$. Logo, $S = 1$, $F = 000\dots 000$, $E = e + 127 = 124$.

Exercício 3.25. Adição/subtração com ponto flutuante #3

a) Para 8,125: $8,125 = 130/16 = 10000010/2^4 = 10000010 \cdot 2^{-4} = 1,000001 \cdot 2^3$

Para -8: $-8 =$ complemento de dois de $8 = 1000 = 1 \cdot 2^3$

Logo, $8,125 + (-8) = 1,000001 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^3 = 00,000001 \cdot 2^3 = 1 \cdot 2^{-3}$ (inverte-se o bit de carry para obter o MSB da soma – ver caso 2 na seção 3.2). Logo:

$S = 0, F = 000...00, E = e + 127 = 124.$

b) Para -19: $-19 =$ complemento de dois de $19 = 101101 = 1,01101 \cdot 2^5$

Para -32,0625: $32,0625 = 513/16 = 1000000001/2^4 = 1000000001 \cdot 2^{-4} = 1,000000001 \cdot 2^5$

Mas $-32,0625 =$ complemento de dois de $32,0625 = 0,111111111 \cdot 2^5$

Logo, $(-19) + (-32,0625) = (1,01101 + 0,111111111) \cdot 2^5 = 10,011001111 \cdot 2^5$ (aqui, não inverte-se o bit de carry para obter o MSB da soma – ver seção 3.2). Como o resultado é negativo, deve-se obter seu complemento de dois, $10,011001111 \cdot 2^5 \rightarrow 01,100110001 \cdot 2^5$. Portanto:

$S = 1, F = 100110001, E = e + 127 = 132 (10000100)$

Exercício 3.27. Multiplicação com ponto flutuante #2

a) $8,125 \times (-8) = 1,000001 \cdot 2^3 \times (-1 \cdot 2^3) = -1,000001 \cdot 2^6$. Truncando com 3 bits de fração, obtém-se $-1,000 \cdot 2^6$. Logo, $S = 1, F = 000$ e $E = e + 127 = 133 (10000101)$.

b) $(-19) \times (-12,5) = (-1,0011 \cdot 2^4) \times (-1,1001 \cdot 2^3) = 1,11011011 \cdot 2^7$. Após truncamento, resulta $1,111 \cdot 2^7$. Logo, $S = 0, F = 111$ e $E = e + 127 = 134 (10000110)$.

Exercício 3.29. Divisão com ponto flutuante #2

a) $-4,75 / -0,1875 = -1,0011 \cdot 2^2 / -1,1 \cdot 2^3$. Subtrai-se os expoentes e os significandos são divididos, resultando $0,11001010... \cdot 2^5 = 1,1001010... \cdot 2^4$. Esse valor deve ser truncado (e arredondado, se necessário), resultando $1,101 \cdot 2^4$. Logo, $S = 0, F = 101, E = e + 127 = 131$.

b) $-19 / -12,5 = -1,0011 \cdot 2^4 / -1,1001 \cdot 2^3 = 0,1100001001... \cdot 2^1 = 1,100001001... \cdot 2^0$. Após truncamento (e arredondado, se necessário), resulta $1,100 \cdot 2^0$. Logo, $S = 0, F = 100, E = e + 127 = 127$.

Capítulo 4: Introdução aos Circuitos Digitais**Exercício 4.1. Consumo de potência estática #1**

a) $P_{\text{static}} = V_{\text{DD}} \cdot I_{\text{D}} = 5 \times 4.9/10\text{k} = 2.45 \text{ mW}$

b) $P_{\text{static}} = V_{\text{DD}} \cdot I_{\text{D}} = 3.3 \times 3.2/10\text{k} = 1.06 \text{ mW}$

Exercício 4.3. Consumo de potência estática #3

a) $P_{\text{static}} = V_{\text{DD}} \cdot I_{\text{D}} = 0$

b) $P_{\text{static}} = V_{\text{DD}} \cdot I_{\text{D}} = 3.3\text{V} \times 1\text{pA} = 3.3 \text{ pW}$

Exercício 4.5. Transistores ideais versus transistores não-ideais

Somente a constante de tempo será afetada, pois depois de certo tempo não mais fluirá corrente através do capacitor, não alterando assim a tensão final de y .

Exercício 4.6. Margens de ruído

a) 0.6V, 1.1V

b) 0.18V, 0.18V


c) 0.12V, 0.12V

Exercício 4.7. Detectores de zeros e de uns


a) NOR (ver tabela da figura 1.7)

b) AND (ver tabela da figura 1.7)


Exercício 4.9. Porta NOR CMOS de quatro entradas

 


Exercício 4.11. Circuito AND/OR #2

 

Exercício 4.13. Análise temporal de um par OR-NOR

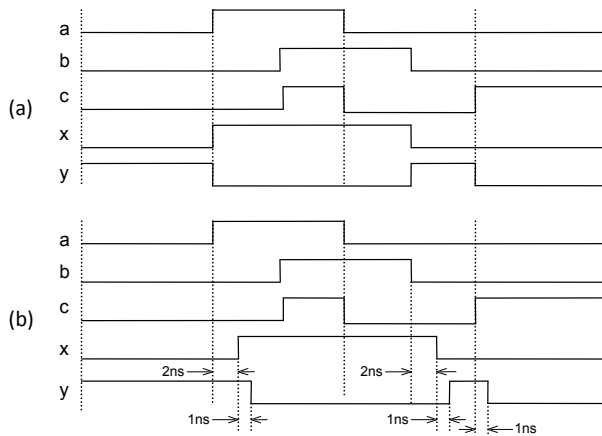

Exercício 4.15. Análise temporal de um circuito de NANDs

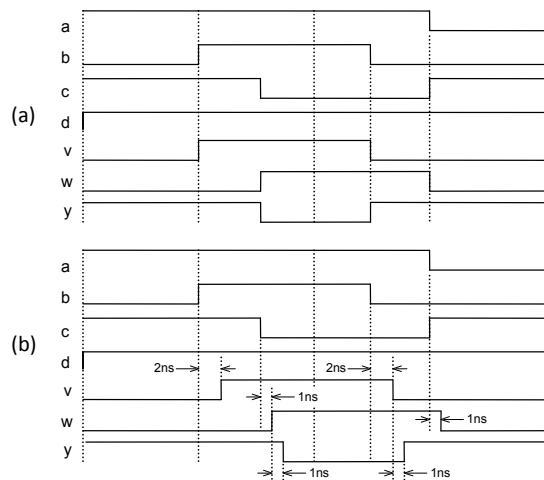

Exercício 4.17. Propriedades da porta XOR #2

a) $0 \oplus 0 \oplus 0 \dots \oplus 0 = 0$

Sabendo que $0 \oplus 0 = 0$ (equação 4.13), e aplicando isso repetitivamente, verifica-se que a propriedade é verdadeira.

b) $1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \dots \oplus 0 = 1$

Dado que $1 \oplus 0 = 1$ (equação 4.13), e aplicando este resultado aos demais zeros, concluímos que a propriedade é verdadeira.

c) $1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \dots \oplus 0 = 0$

Sabendo que $1 \oplus 1 = 0$ (equação 4.13), e usando a propriedade do item (a) acima, demonstra-se que esta propriedade também é verdadeira.

d) $1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \dots \oplus 0 = 1$

Dado que $1 \oplus 1 = 0$ e $1 \oplus 0 = 1$, e repetindo este último resultado, verificamos que a propriedade é verdadeira.

e) $a \oplus a' \oplus b \oplus b' = 0$


Levando em conta que $a \oplus a' = 1$ (equação 4.14e), $1 \oplus b = b'$ (equação 4.14b) e $b' \oplus b' = 0$ (equação 4.14c), temos que a propriedade é verdadeira.

Exercício 4.19. Porta XOR de 3 entradas


a	b	c	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(a)

 (b) $y = a'.b'.c + a'.b.c' + a.b'.c' + a.b.c$



(c)

 

(d)


Exercício 4.21. Tabela-verdade #1

(a)

a	y
0	1
1	0

(b)

a	y
0	1
1	0

 

Exercício 4.23. Combinacional versus seqüencial

Aquele do exercício 4.22 (é um latch SR – veja figura 13.2b), pois no outro a saída não depende de entradas anteriores.


Exercício 4.25. Buffer de dreno aberto

a) A tensão de saída só assume valor alto quando todas as entradas estão altas, portanto é uma porta AND.


b) A potência é $P = V_{DD}^2/R = 5^2/10k = 2.5mW$, tanto para um transistor ligado como para todos ligados.

Exercício 4.27. Análise de tempo de um flip-flop #2


Note no diagrama abaixo que a frequência na saída é o dobro da frequência na entrada. Delays foram incluídos para facilitar a visualização das formas de onda.

 

Exercício 4.29. Análise temporal de registrador de deslocamento

 

Exercício 4.31. Análise temporal de um contador assíncrono

 

Capítulo 5: Álgebra Booleana

Exercício 5.1. Teorema do consenso

Equação 5.4a: Podemos escrever $b.c = a.b.c + a'.b.c$. Portanto:

$$a.b + b.c + a'.c = a.b + a.b.c + a'.b.c + a'.c = a.b(1 + c) + a'.c(b + 1) = a.b + a'.c$$

Equação 5.4b: Podemos escrever $(b + c) = (a + b + c).(a' + b + c)$. Logo:

$$(a + b).(a + b + c).(a' + b + c).(a' + c).$$

Usando a equação 5.3a (duas vezes), obtém-se:

$$(a + b).(a + b + c) = (a + b) \text{ e } (a' + b + c).(a' + c) = (a' + c). \text{ Logo:}$$

$$(a + b).(b + c).(a' + c) = (a + b).(a' + c)$$

Exercício 5.3. Teorema do termo comum

Aplicando o princípio da dualidade: $y = a'b_1' + a'.b_2' + \dots + a'b_n'$

Colocando a' em evidência: $y = a'(b_1' + b_2' + \dots + b_n')$

Reaplicando o princípio da dualidade: $y = a + b_1b_2\dots b_n$

Exercício 5.5. Teoremas da absorção e do consenso

a) Podemos escrever $a.b' + a.b.c = a(b' + b.c)$. Aplicando o teorema da absorção à parte entre parênteses, obtém-se $a(b' + b.c) = a(b' + c) = a.b' + a.c$.

b) Esta é uma aplicação direta do teorema do consenso. Apenas substitua b com a , c com b , e a com c , e a equação dada se transformará na equação 5.4a.

Exercício 5.7. Propriedades XOR

a) $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$

$a \oplus (b'c + bc') = (a'b + ab') \oplus c$

$a'(b'c + bc') + a(b'c + bc')' = c'(a'b + ab') + c(a'b + ab)'$

$a'(b'c + bc') + a(b+c')(b'+c) = c'(a'b + ab') + c(a+b')(a'+b)$

$a'b'c + a'bc' + abc + ab'c' = a'bc' + ab'c' + abc + a'b'c$

b) $a(b \oplus c) = ab \oplus ac$

$a(b'c + bc') = (ab)'ac + ab(ac)'$

$ab'c + abc' = (a' + b')ac + ab(a' + c')$

$ab'c + abc' = ab'c + abc'$

Exercício 5.9. Lei de DeMorgan #1

a) $y = [a.(b.c)'.(d + (a'.d')')]' = [a.(b' + c').(d + a + d)]' = [a.b' + a.c]' = (a' + b).(a' + c) = a' + b.c.$


b) $y = a + b'.[c + d'.(a + b)']' = a + b'.[c + d'.a'.b']' = a + b'.c'.(a + b + d) = a + b'.c'.d$

c) $y = [((a + b)' + c).(a + (b + c)').(a + b + c)]' = [(a'.b' + c).(a + b'.c').a'.b'.c']' = [(a'.b'.c')] = a + b + c$


Exercício 5.11. Simplificação de circuito #1

a) A equação deste circuito (após simplificações) é $y = (a.b + c.d)'$, implementada, por exemplo, pelo circuito em (a).

a) A equação resultante é $y = a + c.s'$, implementada, por exemplo, pelo circuito em (b).

 


Exercício 5.13. Princípio da dualidade para portas AND

 

Exercício 5.15. Princípio da dualidade para portas XOR

Lembre-se de que o princípio da dualidade lida com portas AND, OR e INV (não com portas XOR e XNOR, diretamente). Portanto, as decomposições mostradas nas figuras abaixo são necessárias. Para a parte (a), duas soluções são mostradas. Note que o circuito bem à direita é sempre o dual do circuito à sua esquerda.

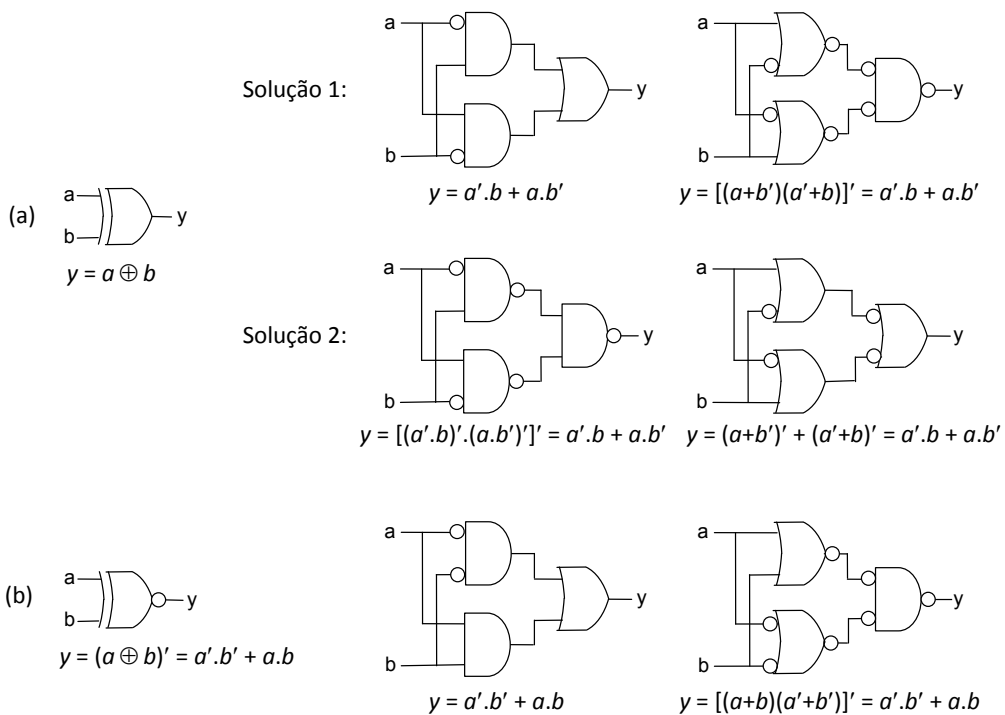

Exercício 5.17. Expansão minterm/maxterm #2


Expansão de minterms: $y = m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6$ (onde $m_2 = a'.b.c'$, $m_3 = a'.b.c$, ..., $m_6 = a.b.c'$)

Expansão de maxterms: $y = M_0.M_1.M_7$ (onde $M_0 = a+b+c$, $M_1 = a+b+c'$, $M_7 = a'+b'+c'$)

Exercício 5.19. Implicantes primos e essenciais


- a) Disponível na seção 5.6.
- b) Disponível na seção 5.6.
- c) Máximo de 5 implicantes essenciais e mínimo de 5 implicantes primos.

Exercício 5.21. Circuito SOP padrão

 


Exercício 5.23. Implementação de função #2

Os circuitos são mostrados abaixo. Os inversores foram representados explicitamente (usando o símbolo tradicional) ou através de bolhas (escuras). Em (b) e (c), o inversor pode ser construído com uma porta NOR com todas as entradas, exceto uma, conectadas a 0, enquanto que em (d) ele pode ser construído com uma porta NAND com todas as entradas, exceto uma, conectadas a 1 (como na figura 5.13c).

 

 
Exercício 5.25. Implementação de função #4



Para obter o circuito em (b), basta aplicar o princípio da dualidade à segunda camada do circuito em (a).

Exercício 5.27. Implementação de função #6

A solução abaixo foi obtida usando novamente o princípio da dualidade. Os inversores (bolhas escuras) podem ser construídos como explicado no exercício 5.23.

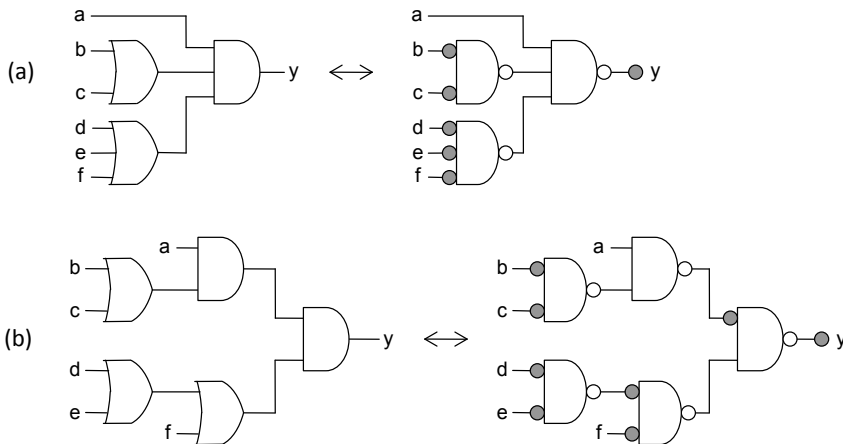


Exercício 5.29. Teorema do consenso

a) $y = a.b + b.c + a'.c$ é uma SOP, obtida por expansão de minterms, representada no mapa de Karnaugh da figura (a) abaixo. Como pode-se ver, o termo $b.c$ é de fato redundante.


A expansão original é $y = (a.b.c' + a.b.c) + (a'.b.c + a.b.c) + (a'.b'.c + a'.b.c) = m_6 + m_7 + m_3 + m_7 + m_1 + m_3 = m_1 + m_3 + m_6 + m_7$. Portanto, $y=1$ ocorre para $abc = \{001, 011, 110, 111\}$.

b) $y = (a+b).(b+c).(a'+c)$ é uma POS, obtida por expansão de maxterms, representada no mapa de Karnaugh abaixo. Como pode-se ver, o termo $b+c$ é de fato redundante.


A expansão original é $y = [(a+b+c).(a+b+c)].[(a'+b+c).(a+b+c)].[(a'+b'+c).(a'+b+c)] = M_1.M_0.M_4.M_0.M_6.M_4 = M_0.M_1.M_4.M_6$. Portanto, $y=0$ ocorre para $abc = \{000, 001, 100, 110\}$. Equivalentemente, usando a equação 5.12, $y = m_2 + m_3 + m_5 + m_7$, logo $y=1$ ocorre para $abc = \{010, 011, 101, 111\}$.

 

 
Exercício 5.31. Simplificação de função com mapas de Karnaugh #1



 (a) $y = a.b + a'.b.c' + a.b'.c$
 $= b.c' + a.c$



 (b) $y = a'.b + a.b.c' + a'.b'.c$
 $= b.c' + a'.c$






(c) $y = a.b'.c' + a.b'.c.d + b'.c.d' + b'.c'.d'$
 $= a.b' + b'.d'$

Exercício 5.33. Simplificação de função com mapas de Karnaugh #3

a) Conforme mostra o mapa de Karnaugh abaixo, há dois implicantes primos ($a'.b'$ e $b.c$). Ambos são também implicantes essenciais.

b) $y = a'.b' + b.c$

c-d) Veja circuitos abaixo.

 
 
 


Exercício 5.35. Simplificação de função com mapas de Karnaugh #5

a) Conforme mostra o mapa de Karnaugh abaixo, há dois implicantes primos ($b.d$ e $c'.d$). Ambos são também implicantes essenciais.

b) $y = b.d + c'.d$

c-d) Veja circuitos abaixo.

   

Exercício 5.37. Mapa de Karnaugh extenso #1

a) Veja figura (a) abaixo.

b) Mostrados nas figuras (b)-(c).

c) $y = a'.y$ (para $a=0$) + $a.y$ (para $a=1$) = $a'.(d'.e + b.e) + a.(b'.c'.d) = a'.d'.e + a'.b.e + a.b'.c'.d$

minterm	a b c d e	y
m ₁	0 0 0 0 1	1
m ₅	0 0 1 0 1	1
m ₉	0 1 0 0 1	1
m ₁₁	0 1 0 1 1	1
m ₁₃	0 1 1 0 1	1
m ₁₅	0 1 1 1 1	1
m ₁₈	1 0 0 1 0	1
m ₁₉	1 0 0 1 1	1
others		0

(a)

(a=0)		b c			
d e	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	
01	1	1	1	1	
11	0	0	1	1	
10	0	0	0	0	

(b) $d'.e + b.e$

(a=1)		b c			
d e	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	
01	0	0	0	0	
11	1	0	0	0	
10	1	0	0	0	

(c) $b'.c'.d$

Exercício 5.39. Circuito combinacional com glitches #1



A solução é mostrada abaixo. Na parte superior consta a tabela verdade, com o mapa de Karnaugh, circuito e diagrama de tempo correspondentes. A função implementada é $y = a'.b + a.c'$, a qual apresenta um glitch na transição entre implicante primos (de $a=1$ para $a=0$, com $b=1$ e $c=0$). O delay de propagação foi considerado o mesmo (T) em todos os gates.

O circuito sem glitch consta na parte inferior da figura, contendo um implicante extra (primo, mas não essencial), responsável pela eliminação do glitch. A equação do novo circuito é $y = a'.b + a.c' + b.c'$.

a b c	y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0

(a) Antes

		a b			
c		00	01	11	10
0		0	1	1	1
1		0	1	0	0

  

(b) Depois

		a b			
c		00	01	11	10
0		0	1	1	1
1		0	1	0	0

